

# Présentation mi-parcours

Projet Ruche

Station météologique

### Sommaire

#### I. Présentation du projet

#### II. Avancement du projet

#### III. Hardware

- A. Fonctionnement des capteurs
- B. Dimensionnement et câblage
- C. Tests du fonctionnement des codes
- D. Résolution des problèmes
- E. PCB

#### IV. Développement logiciel

- A. Capteur de pression / altitude / humidité / température
- B. Capteur de luminosité
- C. Pluviomètre
- D. Anémomètre
- E. Girouette
- F. Module LoRa
- G. Gestion du mode sommeil

#### V. Conclusion



### I) Présentation



#### Objectifs du module Météo :

Relever la température, l'humidité, l'altitude, de la pluviométrie, la direction et la vitesse du vent ;

Réceptionner les données transmises par les autres modules ;

Transmettre la totalité des données à la base de données. Passerelle LORA Déia fait Station Météo LORA RUCHE BALANCE LORA


Déjà fait

# II) Avancement du projet

Tâches Mois	09	10	11	12	01	02	03	04	05
Câblage des différents éléments / FTDI									
Capteur de pression/altitude/humidité/température									
Capteur de luminosité									
Pluviomètre									
Girouette									
Anémomètre									
Module LoRa									
Gestion du mode sommeil									
PCB									

#### A) Fonctionnement des capteurs

#### <u>Mesures</u>:

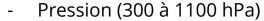

- Altitude
   Humidité (%)
- Température (-40 à 85°C)

#### **Alimentation:**


- min 1.7v
- max 3.6v

#### **I**<sup>2</sup>C interface:

- SCK: serial clock (SCL)
- SDI: data (SDA)
- SDO: Slave address LSB



Capteur BME

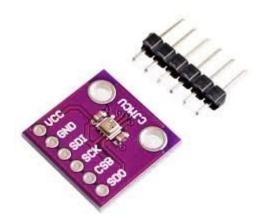

ADC: 16 bit



### A) Fonctionnement des capteurs

#### **Capteur TSL**



ADC: 16 bit

#### **Mesure:**

- Luminosité (0,1 à 40 000 lux)

#### **Alimentation:**

- min 2.7v
- max 3.6v


#### **I**<sup>2</sup>C interface:

- SCL: serial clock
- SDA: data

### A) Fonctionnement des capteurs



Girouette

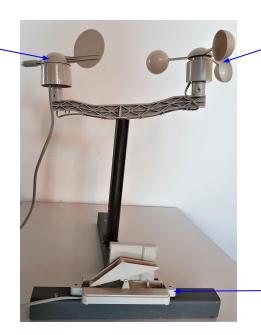

Anémomètre

Pluviomètre

#### **Mesures:**


- Orientation du vent
- Vitesse du vent
- Précipitation

### A) Fonctionnement des capteurs



#### **Girouette**


Direction	Resistance	Voltage
(Degrees)	(Ohms)	(V=5v, R=10k)
0	33k	3.84v
22.5	6.57k	1.98v
45	8.2k	2.25v
57.5	891	0.41v
90	1k	0.45v
112.5	688	0.32v
135	2.2k	0.90v
157.5	1.41k	0.62v
180	3.9k	1.40v
202.5	3.14k	1.19v
225	16k	3.08v
247.5	14.12k	2.93v
270	120k	4.62v
292.5	42.12k	4.04v
315	64.9k	4.78v
337.5	21.88k	3.43v

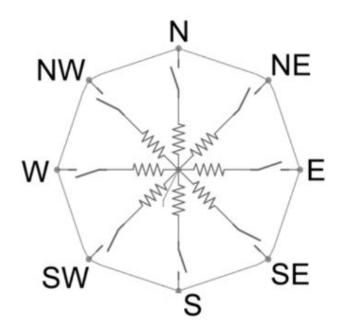

### B) Dimensionnement et câblage





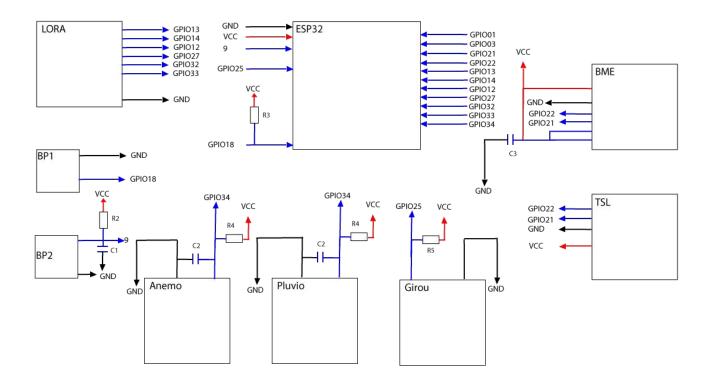

### C) Tests du fonctionnement des codes



Dácupáration dos

Capteur BME	valeurs, comparaison avec météo france
Capteur TSL	Récupération des valeurs en Candela

#### **Conclusion**

Aucun problème rencontré lors des tests de fonctionnement

### C) Tests du fonctionnement des codes



Girouette ——————————————————————————————————	Récupération de la tension en V sur une entrée analogique
Pluviomètre ————————————————————————————————————	Récupération de la quantité d'eau en m^3/L sur une entrée digital
Anémomètre ————————————————————————————————————	Récupération de la vitesse du vent en km/h sur une entrée digital
C	


#### **Conclusion**

Nous avons rencontré des problèmes avec les interruptions
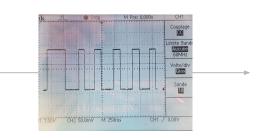
### D) Résolution des problèmes


Rajout d'une capacité de 220pF pour éviter les rebonds

Vérification à l'oscilloscope que les interruptions sont propres



OK ça a fonctionné la capacité a bien été dimensionné mais il n'est pas suffisant pour gérer entièrement notre problème d'interruption

Test du code avec un GBF

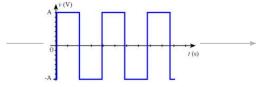

OK ça a fonctionné

Nous pensons que l'oscilloscope n'est pas assez performant pour voir les rebonds **Conclusion** 

L'anti-rebond à finalement été géré par le code en ajoutant une condition minimum de temps entre deux interruptions

#### E) PCB




- 1. Récupération du PCB existant
- 2. Suppression des composants inutiles
- 3. Ajout des librairies pour les composants existants
- 4. Séparation des différents éléments présents sur la carte en groupe (acquisition, traitement, communication, action)

A) Capteur de pression / altitude / humidité / température




**Code capteur BME** 

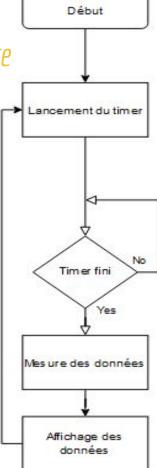

B) Capteur luminosité

**Code capteur TSL** 

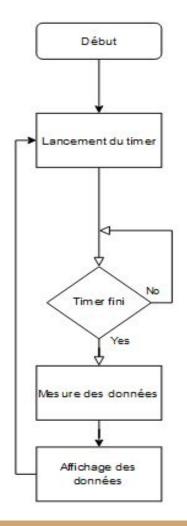




C) Pluviomètre

Calcule de la quantité d'eau en m<sup>3</sup>/L :


Quantité = 0.2794 \* nbBasculements

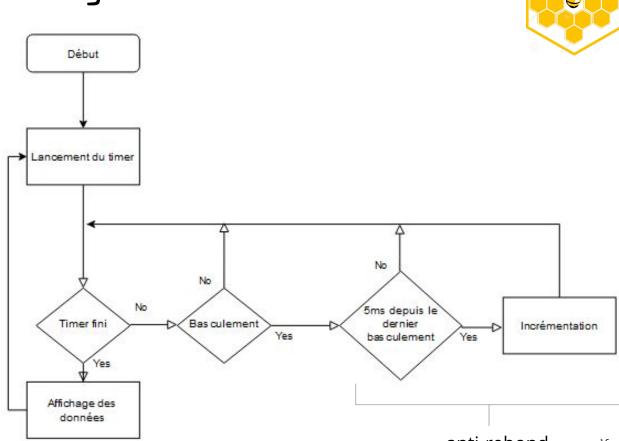

F) Anémomètre
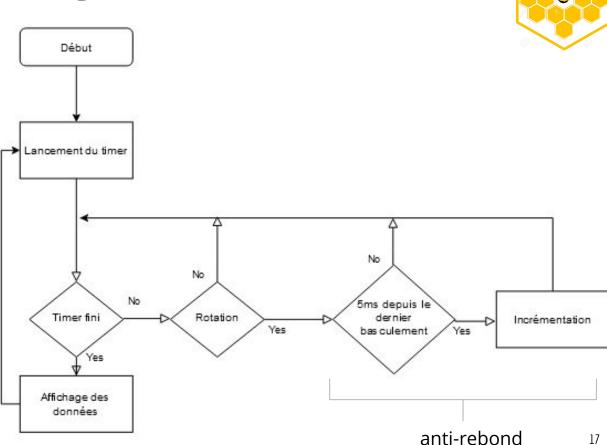
#### Calcule de la vitesse en km/h:


interruptSec = nbInterrupt / Periode Vitesse = interruptSec\*2.4


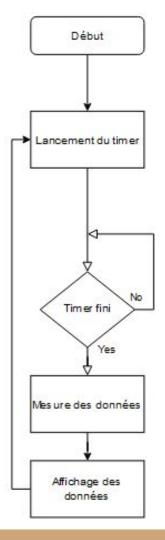
#### E) Girouette

La lecture d'une valeur analogique avec l'ESP32 signifie que l'on peut mesurer différents niveaux de tension entre 0 V et 3,3 V.

La tension mesurée est alors affectée à une valeur comprise entre 0 et 4095,






### E) Girouette

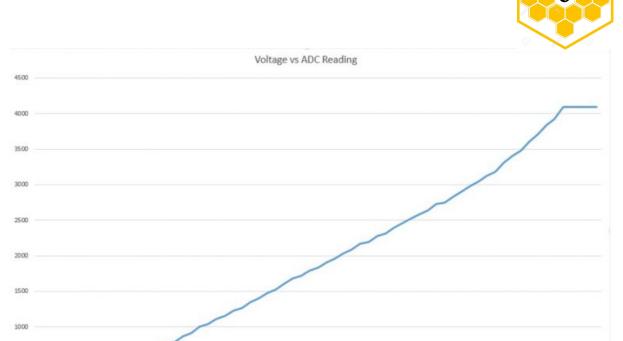**Problème :** comportement non linéaire des broches ESP32 ADC


ESP32 n'est pas capable de distinguer 3,3 V de 3,2 V => même valeur pour les deux tensions: 4095.

De même pour 0 V et 0,1 V, valeur obtenue => 0




F) Module LoRa

**Fonctionnement** <u>de la Gateway</u>

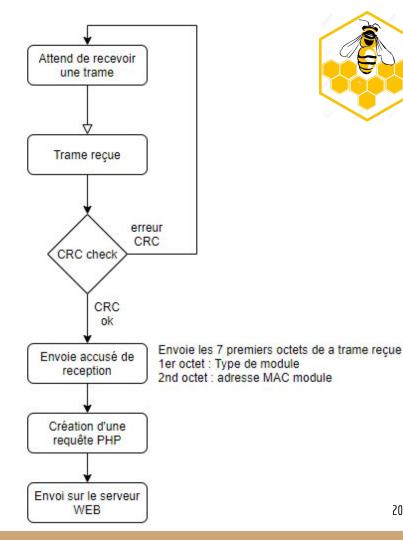

F) Module LoRa


Envoie d'un message

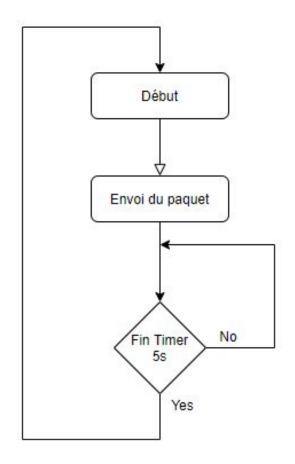




F) Module LoRa

Réception d'un message

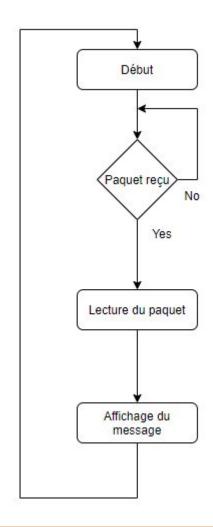



G) Gestion du mode sommeil

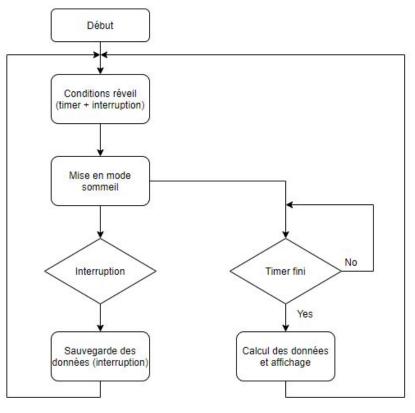



### Conclusion



- ☐ Réalisation du PCB
- ☐ Test du module LORA
- → Fin de la réalisation du code et test de la girouette



### Merci de votre attention. Avez-vous des questions?